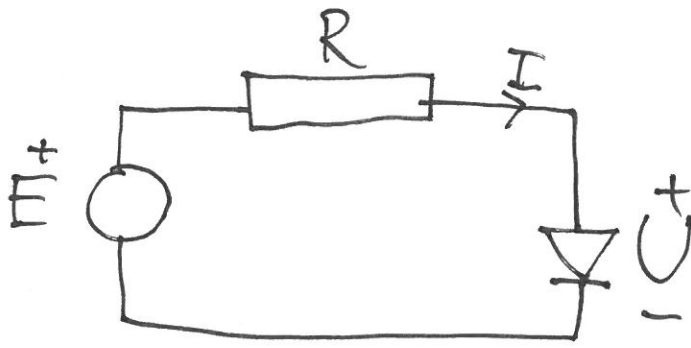


3. (2)




KVL:

$$E - R \cdot I - U = 0$$

För att kunna rita arbetslinjen:

$$U = 0 \Rightarrow I = E/R$$

$$I = 0 \Rightarrow U = E$$

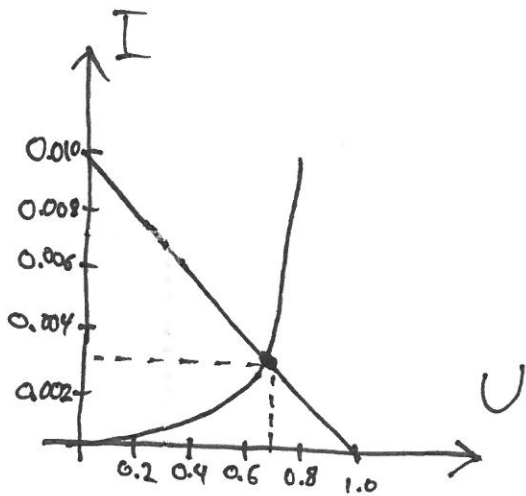

$$U \approx 0.7 \text{ V}$$
$$I \approx 3 \text{ mA}$$